

Lab 03

Arquitectura de Computadores

Sección 2

Joaquín Ramírez

Mayo 18, 2020

Nota: Todos los *time scales* de los *test benches* son $\frac{1ns}{1ns}$. Para ejecutar los archivos desde terminal, ingrese *make*, con lo cual se generarán los archivos correspondientes a cada ejercicio: *ej11a*, *ej11b*, *ej12a*, *ej12b*, *ej2* y *ej3*. Además, en cada *test bench* se genera un archivo *.vcd* (después de ingresar *vvp* “filename” en la terminal), el cual será ejecutado en *GTKWave*.

1. • TFF

El toggle Flip Flop sirve para hacer un *toggle* al output. Esto significa, hacer un *switch*, cuando T esté activado. Como este flip flop tiene un CLK, entonces el cambio de data en *q* solo se puede dar en el *posedge* del clock. Se analizó el circuito, y se observa que cuando el *clear* y el *preset* son igual a 0, los valores de *q* y *qn* entran a un estado de metaestabilidad. Asimismo, cuando el *prn* = 1 y *clrn* = 0, entonces *q* = 1. Por otra parte, cuando *clrn* = 1 y *prn* = 0, *q* toma el valor de 0. Si ambos son igual a 1, entonces *q* = *q*, si y solo si *t* = 1. En caso contrario, no hay cambio en *q*. En el caso behavioral se implementó esta lógica dentro de un *always* que obedece al cambio de edge del clock, verificando con *if-else if* - *else* el estado de los inputs. Todo se hizo en un mismo módulo.

```
1 module btff(prn, t, clk, clrn, q, qn);
2     input prn, t, clk, clrn;
3     output reg q, qn;
4
5     always @(posedge clk)
6     begin
7         if(clrn == 1 & prn == 0)
8         begin
9             q <= 1;
10            qn <= 0;
11        end
12        else if(clrn == 0 & prn == 1)
13        begin
```

```

14         q <= 0;
15         qn <= 1;
16     end
17     else if (clrn == 0 & prn == 0)
18     begin
19         q <= 1'bX;
20         qn <= 1'bX;
21     end
22     else
23     begin
24         if(t)
25         begin
26             q <= ~q;
27             qn <= ~qn;
28         end
29     end
30 end
31
32
33 endmodule

```

Listing 1: Behavioral TFF

El test bench genera las combinaciones distintas del clear, clock y t (prn se mantiene constante en 1) para que se pueda observar el cambio en q deseado por los *waves*.

```

1  'timescale 1ns/1ns
2  module btff_tb;
3      reg prn, t, clk, clrn;
4      inout q, qn;
5      btff g(prn, t, clk, clrn, q, qn);
6      initial begin
7          $display("time\tprn\tt\tclk\tclrn\tq\tqn")
8      ;
9          prn <= 1;
10         clrn <= 0;
11         clk <= 1;
12         t <= 1;
13         #23 $finish;
14     end
15     initial begin
16         $monitor("%2d\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b",
17             $time, prn, t, clk, clrn, q, qn);
18     end
19     initial begin
20         #1 clrn <= 1;
21         #2 t <= ~t;
22         #2 t <= ~t;
23         #10 t <= ~t;
24         #2 t <= ~t;
25     end

```

```

26     always
27     #1 clk <= ~clk;
28
29     initial begin
30         $dumpfile("btff.vcd");
31         $dumpvars;
32     end
33 endmodule

```


Listing 2: Behavioral TFF Test Bench

La tabla de verdad muestra mejor el cambio en q y qn conforme a la combinación de inputs.

1	time	prn	t	clk	clrn	q	qn
2	VCD info: dumpfile btff.vcd opened for output.						
3	0	1	1	1	0	0	1
4	1	1	1	0	1	0	1
5	2	1	1	1	1	1	0
6	3	1	0	0	1	1	0
7	4	1	0	1	1	1	0
8	5	1	1	0	1	1	0
9	6	1	1	1	1	0	1
10	7	1	1	0	1	0	1
11	8	1	1	1	1	1	0
12	9	1	1	0	1	1	0
13	10	1	1	1	1	0	1
14	11	1	1	0	1	0	1
15	12	1	1	1	1	1	0
16	13	1	1	0	1	1	0
17	14	1	1	1	1	0	1
18	15	1	0	0	1	0	1
19	16	1	0	1	1	0	1
20	17	1	1	0	1	0	1
21	18	1	1	1	1	1	0
22	19	1	1	0	1	1	0
23	20	1	1	1	1	0	1
24	21	1	1	0	1	0	1
25	22	1	1	1	1	1	0
26	23	1	1	0	1	1	0

Listing 3: Tabla de verdad Behavioral TFF

 A través de los *waves* se analiza con mayor claridad el cambio.



Por otra parte, analizando el schematic, también es posible la implementación *structural*. Para eso, se crearon submódulos.

Primero, se crearon compuertas NAND que acepten 3 y 4 inputs. Después, se implementó el *master T latch* con dichas compuertas. Asimismo, se construyó el *slave D latch* con las mismas compuerta. Finalmente, ambos latches se juntaron en un módulo grande: los inputs del T latch son los input del sistema, los input del D son los wire provenientes del T, y los output del D corresponden a los output del sistema.

```

1 module three_nand(a, b, c, z);
2     input a, b, c;
3     wire d;
4     output z;
5     and first_and(d, a, b);
6     nand answer(z, d, c);
7 endmodule

```

Listing 4: Three NAND

```

1 module four_nand(a, b, c, d, z);
2     input a, b, c, d;
3     wire e, f;
4     output z;
5     and first_and(e, a, b);
6     and second_and(f, c, d);
7     nand answer(z, e, f);
8 endmodule

```

Listing 5: Four NAND

```

1 module tlatch(prn, t, nclk, clrn, q, qn, lna1, lna2);
2     input prn, t, nclk, clrn;
3     wire a, b;
4     inout q, qn;
5     output lna1, lna2;
6     four_nand first_four_nand(qn, t, nclk, clrn, a);
7     four_nand second_four_nand(prn, nclk, t, q, b);
8     three_nand first_three_nand(a, prn, lna2, lna1);
9     three_nand second_three_nand(lna1, clrn, b, lna2
10 );
11 endmodule

```

Listing 6: Master T Latch

```

1 module dlatch(lna1, lna2, prn, clk, clrn, q, qn);
2     input lna1, lna2, prn, clk, clrn;
3     wire c, d;
4     output q, qn;
5     three_nand first_three_nand(lna1, clrn, clk, c);
6     three_nand second_three_nand(lna2, prn, clk, d);
7     three_nand third_three_nand(c, prn, qn, q);
8     three_nand fourth_three_nand(q, clrn, d, qn);
9 endmodule

```

Listing 7: Slave D Latch

```

1 module stff(prn, t, clk, clrn, q, qn);
2     input prn, t, clk, clrn;
3     wire lna1, lna2;
4     wire nclk;
5     inout q, qn;
6     not not_clk(nclk, clk);
7     tlatch tl(prn, t, nclk, clrn, q, qn, lna1, lna2
8 );
9     dlatch dl(lna1, lna2, prn, clk, clrn, q, qn);
10 endmodule

```

Listing 8: Structural TFF

El test bench es el mismo que en el caso behavioral.

```

1 `timescale 1ns/1ns
2 module stff_tb;
3     reg prn, t, clk, clrn;
4     wire q, qn;
5     stff g(prn, t, clk, clrn, q, qn);
6     initial begin
7         $display("time\tprn\tt\tclk\tclrn\tq\tqn")
8     ;
9         prn <= 1;
10        clrn <= 0;
11        clk <= 1;
12        t <= 1;
13        #23 $finish;
14    end
15    initial begin
16        $monitor("%2d\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b",
17            $time, prn, t, clk, clrn, q, qn);
18    end
19    initial begin
20        #1 clrn <= 1;
21        #2 t <= ~t;
22        #2 t <= ~t;
23        #10 t <= ~t;
24        #2 t <= ~t;
25    end
26    always
27        #1 clk <= ~clk;
28    initial begin
29        $dumpfile("stff.vcd");
30        $dumpvars;
31    end
32 endmodule

```

Listing 9: Structural TFF Test Bench


La tabla de verdad comprueba lo esperado.

time	prn	t	clk	clrn	q	qn
------	-----	---	-----	------	---	----

2	VCD info: dumpfile stff.vcd opened for output.						
3	0	1	1	1	0	0	1
4	1	1	1	0	1	0	1
5	2	1	1	1	1	1	0
6	3	1	0	0	1	1	0
7	4	1	0	1	1	1	0
8	5	1	1	0	1	1	0
9	6	1	1	1	1	0	1
10	7	1	1	0	1	0	1
11	8	1	1	1	1	1	0
12	9	1	1	0	1	1	0
13	10	1	1	1	1	0	1
14	11	1	1	0	1	0	1
15	12	1	1	1	1	1	0
16	13	1	1	0	1	1	0
17	14	1	1	1	1	0	1
18	15	1	0	0	1	0	1
19	16	1	0	1	1	0	1
20	17	1	1	0	1	0	1
21	18	1	1	1	1	1	0
22	19	1	1	0	1	1	0
23	20	1	1	1	1	0	1
24	21	1	1	0	1	0	1
25	22	1	1	1	1	1	0
26	23	1	1	0	1	1	0

Listing 10: Tabla de verdad Structural TFF

 Los *waves* indican el mismo comportamiento de señales.



- JKFF

El jk Flip Flop es interesante de analizar, pues el cambio de q depende no solo de un input, aparte de clk , $clrn$ t prn , sino de dos inputs: j y k . El comportamiento de acuerdo a las combinaciones entre $clrn$ prn son las mismas que en el TFF. Al igual que en todo flip flop, el cambio de data en q solo se puede dar en el *posedge* del clock. Se observa que cuando el *clear* y el *preset* son igual a 0, los valores de q y qn entran a un estado de metaestabilidad. Asimismo, cuando el $prn = 1$ y $clrn = 0$, entonces $q = 1$. Por otra parte, cuando $clrn = 1$ y $prn = 0$, q toma el valor de 0. Si $clrn$ y prn son igual a 1, entonces recién se analiza los inputs j y k . Si $j = 0$ y $k = 1$, entonces $q = 0$. Por otra parte, si $j = 1$ y $k = 0$, q toma el valor de 1. Finalmente, solo si tanto j

como k son igual a 1, el valor de q será igual a la inversión del mismo ($\sim q$). Caber resaltar que si $j = k = 0$, q se mantiene igual a q_{prev} . En el caso behavioral, se implementó un módulo que verifica los casos expuestos en el *posedge* del clk. Todo se realizó en un mismo módulo.

```

1 module bjkff(prn, j, k, clk, clrn, q, qn);
2     input prn, j, k, clk, clrn;
3     output reg q, qn;
4
5     always @(posedge clk)
6     begin
7         if(clrn == 1 & prn == 0)
8         begin
9             q <= 1;
10            qn <= 0;
11        end
12        else if(clrn == 0 & prn == 1)
13        begin
14            q <= 0;
15            qn <= 1;
16        end
17        else if (clrn == 0 & prn == 0)
18        begin
19            q <= 1'bX;
20            qn <= 1'bX;
21        end
22        else
23        begin
24            if(j == 0 & k == 1)
25            begin
26                q <= 0;
27                qn <= 1;
28            end
29            else if(j == 1 & k == 0)
30            begin
31                q <= 1;
32                qn <= 0;
33            end
34            else if(j == 1 & k == 1)
35            begin
36                q <= ~q;
37                qn <= ~qn;
38            end
39        end
40    end
41 end
42
43
44 endmodule

```

Listing 11: Behavioral JKFF

El test bench genera las combinaciones distintas del clear, clock

y t (prn se mantiene constante en 1) para que se pueda observar el cambio en q deseado por los *waves*.

```

1 'timescale 1ns/1ns
2 module bjkff_tb;
3     reg prn, j, k, clk, clrn;
4     inout q, qn;
5     bjkff g(prn, j, k, clk, clrn, q, qn);
6     initial begin
7         $display("time\tprn\tj\tk\tclk\tclrn\tq\tq\n");
8         prn <= 1;
9         clrn <= 0;
10        clk <= 1;
11        j <= 0;
12        k <= 0;
13        #17 $finish;
14    end
15    initial begin
16        $monitor("%2d\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\n",
17        , $time, prn, j, k, clk, clrn, q, qn);
18    end
19    initial begin
20        #1 clrn <= 1;
21        #2 j <= ~j;
22        #2 j <= ~j;
23        #2 j <= ~j;
24        #8 j <= ~j;
25    end
26    initial begin
27        #1 k <= ~k;
28        #2 k <= ~k;
29        #4 k <= ~k;
30        #8 k <= ~k;
31    end
32
33    always
34        #1 clk <= ~clk;
35
36    initial begin
37        $dumpfile("bjkff.vcd");
38        $dumpvars;
39    end
40 endmodule

```

Listing 12: Behavioral JKFF Test Bench


La tabla de verdad comprueba lo esperado.

time	prn	j	k	clk	clrn	q	qn
VCD	info:	dumpfile	bjkff.vcd	opened	for	output.	
0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1
2	1	0	1	1	1	0	1

6	3	1	1	0	0	1	0	1
7	4	1	1	0	1	1	1	0
8	5	1	0	0	0	1	1	0
9	6	1	0	0	1	1	1	0
10	7	1	1	1	0	1	1	0
11	8	1	1	1	1	1	0	1
12	9	1	1	1	0	1	0	1
13	10	1	1	1	1	1	1	0
14	11	1	1	1	0	1	1	0
15	12	1	1	1	1	1	0	1
16	13	1	1	1	0	1	0	1
17	14	1	1	1	1	1	1	0
18	15	1	0	0	0	1	1	0
19	16	1	0	0	1	1	1	0
20	17	1	0	0	0	1	1	0

Listing 13: Tabla de verdad Behavioral JKFF

 A través de los *waves* se analiza con mayor claridad el cambio.



Para el *structural*, se usaron las mismas compuertas NAND de cuatro y tres inputs que en el TFF. Se implementó el *master JK latch* con dichas compuertas. Además, se usó el mismo *Slave D Latch* del ejercicio anterior. Por último, ambos latches se juntaron en un módulo grande: los inputs del JK latch son los input del sistema, los input del D son los wire provenientes del T, y los output del D corresponden a los output del sistema.

```

1 module jklatch(prn, j, k, nclk, clrn, q, qn, lna1,
  lna2);
2     input prn, j, k, nclk, clrn;
3     wire a, b;
4     inout q, qn;
5     output lna1, lna2;
6     four_nand first_four_nand(qn, j, nclk, clrn, a);
7     four_nand second_four_nand(prn, nclk, k, q, b);
8     three_nand first_three_nand(a, prn, lna2, lna1);
9     three_nand second_three_nand(lna1, clrn, b, lna2
10 );
endmodule

```

Listing 14: Master JK Latch

```

1 module sjkff(prn, j, k, clk, clrn, q, qn);
2     input prn, j, k, clk, clrn;

```

```

3      wire lna1, lna2;
4      wire nclk;
5      inout q, qn;
6      not not_clk(nclk, clk);
7      jklatch jkl(prn, j, k, nclk, clrn, q, qn, lna1,
      lna2);
8      dlatch dl(lna1, lna2, prn, clk, clrn, q, qn);
9  endmodule

```

Listing 15: Structural JKFF

El test bench es el mismo que en el caso behavioral.

```

1  `timescale 1ns/1ns
2  module sjkff_tb;
3      reg prn, j, k, clk, clrn;
4      inout q, qn;
5      sjkff g(prn, j, k, clk, clrn, q, qn);
6      initial begin
7          $display("time\tprn\tj\tk\tclk\tclrn\tq\tq\n");
8          prn <= 1;
9          clrn <= 0;
10         clk <= 1;
11         j <= 0;
12         k <= 0;
13         #17 $finish;
14     end
15     initial begin
16         $monitor("%2d\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\n",
17         $time, prn, j, k, clk, clrn, q, qn);
18     end
19     initial begin
20         #1 clrn <= 1;
21         #2 j <= ~j;
22         #2 j <= ~j;
23         #2 j <= ~j;
24         #8 j <= ~j;
25     end
26     initial begin
27         #1 k <= ~k;
28         #2 k <= ~k;
29         #4 k <= ~k;
30         #8 k <= ~k;
31     end
32
33     always
34         #1 clk <= ~clk;
35
36     initial begin
37         $dumpfile("sjkff.vcd");
38         $dumpvars;
39     end

```

```
40 endmodule
```


Listing 16: Structural JKFF Test Bench

La tabla de verdad comprueba lo esperado.

1	time	prn	j	k	clk	clrn	q	qn
2	VCD info: dumpfile sjkff.vcd opened for output.							
3	0	1	0	0	1	0	0	1
4	1	1	0	1	0	1	0	1
5	2	1	0	1	1	1	0	1
6	3	1	1	0	0	1	0	1
7	4	1	1	0	1	1	1	0
8	5	1	0	0	0	1	1	0
9	6	1	0	0	1	1	1	0
10	7	1	1	1	0	1	1	0
11	8	1	1	1	1	1	0	1
12	9	1	1	1	0	1	0	1
13	10	1	1	1	1	1	1	0
14	11	1	1	1	0	1	1	0
15	12	1	1	1	1	1	0	1
16	13	1	1	1	0	1	0	1
17	14	1	1	1	1	1	1	0
18	15	1	0	0	0	1	1	0
19	16	1	0	0	1	1	1	0
20	17	1	0	0	0	1	1	0

Listing 17: Tabla de verdad Structural JKFF

 A través de los *waves* se analiza con mayor claridad el cambio.



Ambas implementaciones, behavioral y structural tienen las mismas tablas de verdad y comportamiento de *waves*.

2. Schematic misterioso

El funcionamiento de este esquemático es bastante peculiar. Para su implementación se tuvieron que crear tres submódulos: dff, buffer y mux2x1. El mux2x1 es el encargado de pasar determinada data por la “línea de acción”. La señal que delimita qué data pasará, siempre será el load. Siempre que $load = 1$, el *wire* de dicho mux tomará el valor de $d[i]$. Este *wire* entra como input D al dff, o D Flip Flop. Este submódulo se encarga de pasar data a otro *wire*, y el valor de éste último será asignado a una posición específica del output paralelo $q[i]$. El buffer es el encargado de hacer la copia de esta última tarea.

```

1 module mux2x1(a, b, s, c);
2     input a, b, s;
3     output reg c;
4     always @(*) begin
5         case (s)
6             0 : c = a;
7             1 : c = b;
8             default: c = c;
9         endcase
10    end
11 endmodule

```

Listing 18: MUX 2x1

```

1 module dff(d, clk, clrn, q);
2     input d, clk, clrn;
3     output reg q;
4     always @(posedge clk)
5     begin
6         if(clrn==1)
7         begin
8             q = 0;
9         end
10        else
11        begin
12            q = d;
13        end
14    end
15 endmodule

```

Listing 19: D Flip Flop

```

1 module buffer(a, b);
2     input a;
3     output reg b;
4     always @(*)
5     begin
6         b = a;
7     end
8 endmodule

```

Listing 20: Buffer

La relación existente entre d_i y $q[2 : 0]$, es la siguiente: dado el *posedge clk* y el $clrn = 0$, el valor de $q[i]$ será el mismo valor que d , siempre y cuando, el load del tiempo previo haya sido 0.

Por otra parte, la relación entre $d[2 : 0]$ y do es la siguiente: dado el *posedge clk* y el $clrn = 0$, el valor de do siempre será el mismo valor que $d[0]$, siempre y cuando el load del tiempo previo haya sido 1. Si el load hubiera sido 0, entonces do depende de las compuertas anteriores. Caber resaltar que si el load se mantiene constante en 1 antes de hasta el 3er MUX, y si justo en ese momento es igual a 0, entonces el valor de do será el valor de $d[1]$.

En *mystery.v* se “llaman” a todos los submódulos para construir el schematic.

```

1 module mystery(di, load, clk, clrn, d, q, do);
2     input di, load, clk, clrn;
3     input [2:0] d;
4     output [2:0] q;
5     wire m1, m2, m3;
6     wire f1, f2;
7     output do;
8
9     mux2x1 first_mux(di, d[2], load, m1);
10    dff first_dff(m1, clk, clrn, f1);
11    buffer first_buffer(f1, q[2]);
12
13    mux2x1 second_mux(f1, d[1], load, m2);
14    dff second_dff(m2, clk, clrn, f2);
15    buffer second_buffer(f2, q[1]);
16
17    mux2x1 third_mux(f2, d[0], load, m3);
18    dff third_dff(m3, clk, clrn, do);
19    buffer third_buffer(do, q[0]);
20
21 endmodule

```

Listing 21: Mystery Schematic

En el test bench se realizan diferentes combinaciones entre los inputs, para analizar de cerca el comportamiento de las señales del output, tanto la serial como la paralela.

```

1 `timescale 1ns/1ns
2 module mystery_tb;
3     reg di, load, clk, clrn;
4     reg [2:0] d;
5     wire [2:0] q;
6     wire do;
7     mystery g(di, load, clk, clrn, d, q, do);
8     initial begin
9         $display("time\t di\t load\t clk\t clrn\t d\t q\t do"
10    );
11         clrn <= 0;
12         clk <= 0;
13         di <= 0;
14         load <= 0;
15         d <= 3'b010;
16
17         #40 $finish;
18     end
19     initial begin
20         $monitor("%2d\t %b\t %b\t %b\t %b\t %b\t %b\t %b",
21    $time, di, load, clk, clrn, d, q, do);
22     end
23 endmodule

```

```

22
23
24     always #1 clk = ~clk;
25     always #6 d = d -1;
26     always #6 di = ~di;
27     always #20 load = ~load;
28
29     initial begin
30         $dumpfile("mystery.vcd");
31         $dumpvars;
32     end
33 endmodule

```

Listing 22: Mystery Schematic Test Bench


La tabla de verdad durante los 40 tiempos ayuda a observar el cambio en las señales. Como se puede ver, al inicio los outputs toman valores indeterminados, pues aún “no ha llegado” ninguna señal “conocida/terminada” al submódulo que los asignan. Asimismo, solo se puede dar la asignación durante el *posedge clk*.

1	time	di	load	clk	clrn	d	q	do
2	VCD info: dumpfile mystery.vcd opened for output.							
3	0	0	0	0	0	010	xxx	x
4	1	0	0	1	0	010	0xx	x
5	2	0	0	0	0	010	0xx	x
6	3	0	0	1	0	010	00x	x
7	4	0	0	0	0	010	00x	x
8	5	0	0	1	0	010	000	0
9	6	1	0	0	0	001	000	0
10	7	1	0	1	0	001	100	0
11	8	1	0	0	0	001	100	0
12	9	1	0	1	0	001	110	0
13	10	1	0	0	0	001	110	0
14	11	1	0	1	0	001	111	1
15	12	0	0	0	0	000	111	1
16	13	0	0	1	0	000	011	1
17	14	0	0	0	0	000	011	1
18	15	0	0	1	0	000	001	1
19	16	0	0	0	0	000	001	1
20	17	0	0	1	0	000	000	0
21	18	1	0	0	0	111	000	0
22	19	1	0	1	0	111	100	0
23	20	1	1	0	0	111	100	0
24	21	1	1	1	0	111	111	1
25	22	1	1	0	0	111	111	1
26	23	1	1	1	0	111	111	1
27	24	0	1	0	0	110	111	1
28	25	0	1	1	0	110	110	0
29	26	0	1	0	0	110	110	0
30	27	0	1	1	0	110	110	0
31	28	0	1	0	0	110	110	0
32	29	0	1	1	0	110	110	0
33	30	1	1	0	0	101	110	0

34	31	1	1	1	0	101	101	1
35	32	1	1	0	0	101	101	1
36	33	1	1	1	0	101	101	1
37	34	1	1	0	0	101	101	1
38	35	1	1	1	0	101	101	1
39	36	0	1	0	0	100	101	1
40	37	0	1	1	0	100	100	0
41	38	0	1	0	0	100	100	0
42	39	0	1	1	0	100	100	0
43	40	0	0	0	0	100	100	0

Listing 23: Tabla de verdad Mystery Schematic

 Los *waves* generados ayudan a comprender mejor el funcionamiento.



3. FIFO 4 Para conseguir el comportamiento mostrado en el schematic, se tuvieron que implementar una serie de submódulos. Los D Flip Flops “*Ri*” se encargan de copiar cierta data a un wire, siempre que se de el *posedge clk*. Este flip flop ha sido adaptado a 8 bits, para que funcione como se plantean los *waves*. Además, se implementó el SR Latch, para que se generen las señales de los clock. Éste fue usando compuertas NOR y añadiendo un *clr*, el cual setea el output *q* a 0.

```

1 module dfffifo (d, clk, q);
2     input [7:0] d;
3     input clk;
4     output reg [7:0] q;
5     always @(posedge clk)
6     begin
7         q = d;
8     end
9 endmodule

```

Listing 24: D Flip Flop Adaptado

```

1 module sr(s, r, clr, q, qn);
2     input s, r, clr;
3     output reg q, qn;
4     always @(*)
5     begin
6         if(clr == 1)
7         begin
8             q = 0;
9             qn = 1;

```

```

10         end
11     else
12     begin
13         q = r ~| qn;
14         qn = q ~| s;
15     end
16 end
17 endmodule

```

Listing 25: SR Latch

Estos submódulos fueron “llamados” en la implementación del módulo “top”, en diferentes ocasiones, como se muestra en el schematic. Además de estos submódulos, fue necesario hacer uso de las *compuertas built-in* de Verilog AND, OR y buffer.

```

1 module fifo (din, write, read, clr, dout, full, empty);
2     input write, read, clr;
3     input [7:0] din;
4     output [7:0] dout;
5     output full, empty;
6
7     wire f0q, f0qn, f1q, f1qn, f2q, f2qn, f3q, f3qn, f4q
8     , f4qn;
9     wire [7:0] d12, d23, d34;
10    wire [0:0] clk1, clk2, clk3, clk4;
11    wire clrf0;
12
13    or orf0(clrf0, clr, clk1);
14    sr f0(~clr, write, clrf0, f0q, f0qn);
15
16    and clock1(clk1, f0q, f1qn);
17    sr f1(clk1, clk2, clr, f1q, f1qn);
18    dfffifo r1(din, clk1, d12);
19    and clock2(clk2, f1q, f2qn);
20    dfffifo r2(d12, clk2, d23);
21    buf fu(full, f1q);
22    and clock3(clk3, f2q, f3qn);
23    dfffifo r3(d23, clk3, d34);
24    sr f2(clk2, clk3, clr, f2q, f2qn);
25    and clock4(clk4, f3q, ~read, f4qn);
26    dfffifo r4(d34, clk4, dout);
27    sr f3(clk3, clk4, clr, f3q, f3qn);
28    sr f4(clk4, read, clr, f4q, f4qn);
29
30
31    buf em(empty, f4qn);
32 endmodule

```

Listing 26: FIFO 4

Para lograr el comportamiento de señales de los *waves* planteados, fue necesario variar cada cierto tiempo cada input, generando diferentes

combinaciones, durante un periodo total de 190 ns.

```
1 'timescale 1ns/1ns
2 module fifo_tb;
3
4     reg [7:0] din;
5     reg write, read, clr;
6     wire [7:0] dout;
7     wire full, empty;
8
9     fifo g(din, write, read, clr, dout, full, empty);
10    initial begin
11        $display("time\tclr\tdin\t\twrite\tread\tfull\t
12        tempty\tdout");
13        clr <= 1;
14        write <= 0;
15        read <= 0;
16
17        #190 $finish;
18    end
19
20    initial begin
21        $monitor("%2d\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b",
22        $time, clr, din, write, read, full, empty, dout);
23    end
24
25    initial begin
26        #20 clr <= 0;
27    end
28
29    initial begin
30        #20 din <= 8'h01;
31        #20 din <= din + 1;
32        #20 din <= din + 1;
33        #20 din <= din + 1;
34    end
35
36    initial begin
37        #25 write <= ~write;
38        #10 write <= ~write;
39        #10 write <= ~write;
40        #10 write <= ~write;
41        #10 write <= ~write;
42        #10 write <= ~write;
43        #10 write <= ~write;
44    end
45
46    initial begin
47        #105 read <= ~read;
48        #10 read <= ~read;
49        #10 read <= ~read;
50        #10 read <= ~read;
51        #10 read <= ~read;
52        #10 read <= ~read;
```

```

51         #10 read <= ~read;
52         #10 read <= ~read;
53     end
54
55
56
57
58     initial begin
59         $dumpfile("fifo.vcd");
60         $dumpvars;
61     end
62 endmodule

```

Listing 27: FIFO 4 Test Bench

La tabla de verdad muestra el cambio del FIFO 4 a través del tiempo. Como se observa, el output *dout* no tiene un valor determinado, y eso está bien, pues aún no llega ninguna señal determinada al módulo previo que lo genera. También se ve que en ciertos momentos el FIFO 4 está lleno, pero en otros no, y en algunos incluso está totalmente vacío.

1	time	clr	din	write	read	full	empty	dout
2	VCD info: dumpfile fifo.vcd opened for output.							
3	0	1	xxxxxxx	0	0	0	1	xxxxxxx
4	20	0	11100001	0	0	0	1	xxxxxxx
5	25	0	11100001	1	0	0	1	xxxxxxx
6	35	0	11100001	0	0	0	0	11100001
7	40	0	11100010	0	0	0	0	11100001
8	45	0	11100010	1	0	0	0	11100001
9	55	0	11100010	0	0	0	0	11100001
10	60	0	11100011	0	0	0	0	11100001
11	65	0	11100011	1	0	0	0	11100001
12	75	0	11100011	0	0	0	0	11100001
13	80	0	11100100	0	0	0	0	11100001
14	85	0	11100100	1	0	0	0	11100001
15	95	0	11100100	0	0	1	0	11100001
16	105	0	11100100	0	1	1	1	11100001
17	115	0	11100100	0	0	0	0	11100010
18	125	0	11100100	0	1	0	1	11100010
19	135	0	11100100	0	0	0	0	11100011
20	145	0	11100100	0	1	0	1	11100011
21	155	0	11100100	0	0	0	0	11100100
22	165	0	11100100	0	1	0	1	11100100
23	175	0	11100100	0	0	0	1	11100100

Listing 28: Tabla de verdad FIFO 4

Los *waves* generados facilitan mucho el entendimiento del cambio en las señales.

Como se observa, los cambios en *dout*, *full*, *empty* son casi 100% precisos. El cambio de los inputs de igual manera. A la hora de analizar los cambios de las señales internas del módulo *fifo.v*, se puede ver que quizás no es tan exacto. Por un lado, ningún *clk* cambia a 1, siempre se mantiene en 0. Sin embargo, no habría razón para que se de esto. Ya que *d12*, *d23* y *d34* cambian en sus valores, al igual que *dout*, esto significa que su respectivo *clk* a tenido que pasar de 0 a 1, pues solo se transfiere la data en el *posedge*. Considero que los *waves* no son exactos quizás porque estos cambios se dan muy rápido, y no los detecta mi versión de GTKWave.

De igual manera, los *waves* obtenidos son como los presentados en la tarea.

